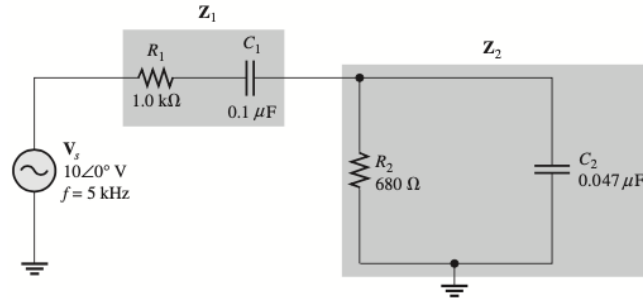


Aportaciones Trabajo de Investigación #2

- En el circuito serie – paralelo determinar los siguientes literales:
- Impedancia Total
 - Corriente total
 - Angulo de fase en la cual I_{tot} adelanta a V_s



1.

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi(5\text{kHz})(0.1\mu\text{F})} = 318[\text{Ohm}]$$

$$X_{C2} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi(5\text{kHz})(0.047\mu\text{F})} = 677[\text{Ohm}]$$

$$Z_1 = R_1 - jX_{C1} = 1.0 [\text{kOhm}] - j318 [\text{Ohm}]$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{680 [\text{Ohm}]} = 1.47 \text{ mS}$$

$$B_{C2} = \frac{1}{X_{C2}} = \frac{1}{677[\text{Ohm}]} = 1.48 \text{ mS}$$

$$Y_2 = G_2 + jB_{C2} = 1.47 \text{ mS} + j1.48 \text{ mS}$$

$$Y_2 = \sqrt{G_2^2 + B_{C2}^2} < \tan^{-1}\left(\frac{B_{C2}}{G_2}\right) = \sqrt{(1.47 \text{ mS})^2 + (1.48 \text{ mS})^2}$$

$$< \tan^{-1}\left(\frac{1.48 \text{ mS}}{1.47 \text{ mS}}\right) = 2.09 < 45.2^\circ \text{ mS}$$

$$Z_2 = \frac{1}{Y_2} = \frac{1}{2.09 < 45.2^\circ \text{ mS}} = 478 < -45.2^\circ [\text{Ohm}]$$

$$Z_2 = Z_2 \cos\theta - jZ_2 \sin\theta$$

$$= (478[\text{Ohm}]) \cos(-45.2^\circ) - j(478[\text{Ohm}]) \sin(-45.2^\circ)$$

$$= 337[\text{Ohm}] - j339[\text{Ohm}]$$

$$Z_{tot} = Z_1 + Z_2 = (1.0 [\text{kOhm}] - j318 [\text{Ohm}]) + (337 [\text{Ohm}] - j339 [\text{Ohm}])$$

$$= 1337 [\text{Ohm}] - j657 [\text{Ohm}]$$

$$Z_{tot} = \sqrt{Z_1^2 + Z_2^2} < -\tan^{-1}\left(\frac{Z_2}{Z_1}\right) = \sqrt{(1338[Ohm])^2 + (657[Ohm])^2}$$


$$< -\tan^{-1}\left(\frac{657[Ohm]}{1337[Ohm]}\right) = 1.49 < -26.2^\circ [kOhm]$$

2. Corriente total:

$$I_{tot} = \frac{V_s}{Z_{tot}} = \frac{10 < 0^\circ V}{1.49 < -26.2^\circ [kOhm]} = 6.71 < 26.2^\circ mA$$

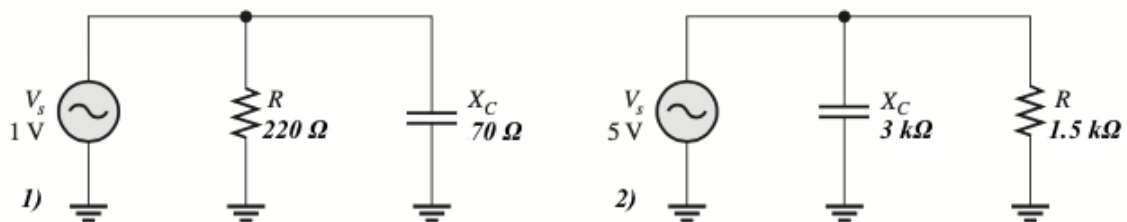3. Angulo de fase en el cual I_{tot} adelanta al voltaje V, la respuesta es = $26,2^\circ$

- Determinar la magnitud y el ángulo de fase de la impedancia total en el circuito paralelo



Formula para calcular la magnitud e impedancia total:

$$Z = \left(\frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right) < -\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_C}\right)$$

1) Determinamos la impedancia en el circuito 1 y la magnitud

$$Z = \left(\frac{(220 [Ohm]) * (70 [Ohm])}{\sqrt{(220 [Ohm])^2 + (70 [Ohm])^2}} \right) < -\tan^{-1}\left(\frac{220 [Ohm]}{70 [Ohm]}\right)$$

$$Z = 66,7 < -72.34^\circ [Ohm]$$

$$Z = 66.7 [Ohm] \text{ y } \theta = -72.34^\circ$$

2) Determinamos la impedancia en el circuito 2 y la magnitud

$$Z = \left(\frac{(1.5 [kOhm]) * (3 [kOhm])}{\sqrt{(1.5 [kOhm])^2 + (3 [kOhm])^2}} \right) < -\tan^{-1}\left(\frac{1.5 [kOhm]}{3 [kOhm]}\right)$$

$$Z = 1.34 < -26.56 [Ohm]$$

$$Z = 1.34 [Ohm] \text{ y } \theta = -26.56^\circ$$